



Admiral tipo 4P2

Fig. 8-3. - Schema elettrico rappresentativo di un radiorecettore portatile supereterodina per onde medie a quattro transistori. Il secondo trasformatore a FI è in circuito reflex così da funzionare anche come stadio pilota ad audiofrequenza.