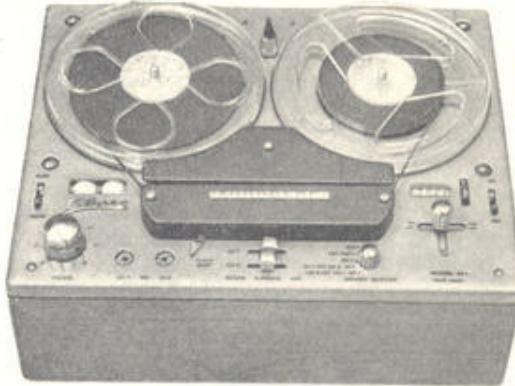


BÅNDOPTAGEREN

Vi anmelder:

TANDBERG 72B

AF FREI JØRGENSEN



Fabrikken Tandberg i Norge er godt kendt ud over den hele verden for sine båndoptagere. Vi har af den nyoprettede afdeling i Danmark fået overdraget en af de større modeller: stereobåndoptageren 72 B; samtlige typer, der fremstilles i dag lader til at være bygget op over det samme chassis, men elektrisk udformet forskelligt. Den mindste model, type 823 (kassetteudførslen), koster ikke mere end 999 kr., medens den dyreste model, 64, 3- eller 4-spors i kassette, koster 2990 kr. Den store præforskabel skyldes ikke og alene, at den store er til stereofon og har særligt ind- og afspilleforstørrelse (men ingen udgangstråd), men også at man ved konstruktionen af den lille model har streget al lukas, såsom medholder under optagelse (kan dog ske med hovedtelefon) og automatisk stop ved båndudløb. I mange tilfælde vil den lille model kunne være fuldt tilstrækkelig, men som sagt er der lidt for enhver smag.

DEN MEKANISKE DEL

En motor fra firmaet Engel er forsynet med en trappeskive for de 3 hastigheder. Et gummihjul går ved ind/afspilning i indgrob med trappeskiven og et svinghjul, hvis aksel udgør capstanakseln. Da svinghjulet ikke konstant er indkoblet, går der et øjeblik inden det kommer op på sit omdrejningstal. Ved at anvende momentalstoppet kan en ubehagelig glidten op til rigtig tonehøjde undgås. Men det kræver altså en ekstra manøvrering, som må anses for at være en kilde til ørgrelse. Rigtigt nok ville konstruktionen ikke have været så enkel, hvis denne mangel ikke skal forekomme, men det burde ikke have spillet nogen rolle for fabrikken.

Spoilingen foregår ved, at en rem løber

over to smoriller på trappeksiven og trækker de to spolekoblninger. Spoling iværksættes når funktionsknappen, der er udformet efter gearstangprincippet, skubbes til venstre eller højre. Herved startes motoren (der altså kun løber, når båndet skal løbe) gummirennens trækker koblingen gernes underdelen, og afhængig af båndets retning er den ene spoleatlenken presset ned mod underdelen, medens den andre er løftet helt fri. Det vil sige, at de opvirkede spole får det fulde moment modens dem afviklede overhovedet ikke bliver bremset. Spolingens kvalitet er ikke overvældende og ledelsen af båndet forekommer hyppigt, fordi der ingen bandstramning er eller støttefanger til at optage uregelmessighederne. Løber båndet ud, sørger en micro-switch, der fikspreser ind mod båndets blanke side (opanbragt rigtigt på højre side af capstanakslen) for at afbryde motoren. Spolerne løber da nogle omgange inden de falder til ro. Dog bliver gummirullen ikke udført; den presser stadig ind mod akslen, og det må formodes, at en deformitet vil kunne opstå, hvis dette tryk varer ved i længere tid.

Ved ind/afspilning er venstre spolekobling helt fri og højre let sat an mod underdelen. Det må dog bemerkes, at opspolingen ikke er styret af spolenes vægt, således at jo tungere spolen er desto større er spoleatlenkernes drejningsmoment, for at få en konstant båndstramning. Kontakt mellem tonehoved og bånd foregår ved en lille omslyngning ved hovedet. Den nødvendige båndstramning fungerer at sikre en god kontakt opnås med en flitpude, der trykker håndlet ind mod stethovedet. Hovederne er Tandbergs eget produkt. De er af os både undersøgt under mikroskop for at fastslå om spolenes


er skarpkantet og forleber ret. Det måsige at være modigt af Tandberg selv at fremstille hovederne, men de elektriske målinger tyder på, at dette meget svære arbejde er lykkedes.

Af fordele ved den mekaniske del må nævnes den udmarkede håndtæller, der er 4-cløftet og har god nægtighed, og den smukt udformede forplade, der ikke er af plastik. Afslækningerne er stabte og avare, og god hovedenergi er opnået. Skriften på forpladen er påmalet (står let ophejet), men er stabil over for ridser. Blot undrer man sig over at de fire grimme skruer, der holder chassiset fast i kassetten, ikke er dækket. Varmeudviklingen er ret stor; man har håbenheds ikke ment, at motoren, som ved andre fabrikata, skulle tjene som ventilator. Hvis båndoptagertojen i længere tid skal bruges som forstærker, vil det være klogest, at varmemønstregtige bånd ikke sidder på.

DEN ELEKTRISKE DEL

Diagrammet viser netdel, HF-oscillator, hejtalercrosskifter, samt den ene kanals kombinerede ind- og afspilleforstørker. Ledningerne til den anden kanal er kendtegnet med små gråle bogstaver med indekstallet 2. De går til de steder, der modsvarer bogstaverne med indekstallet 1. De med * kendtegnede modstande er af stejsvægt type.

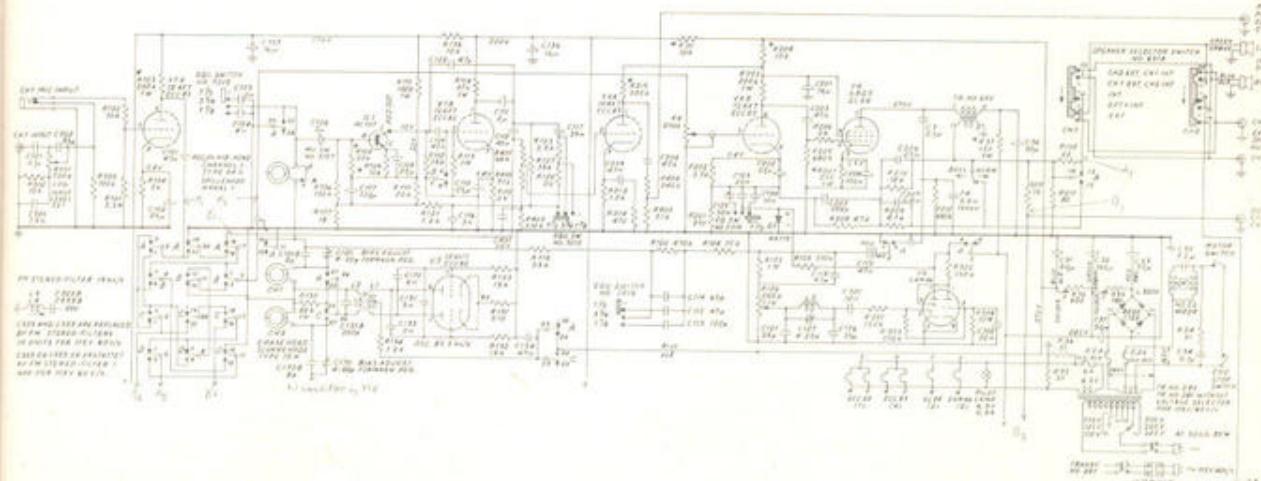Forsætteren er ikke forsynet med nogen indgangsavelger; dog afbryder isætning af mikrofon et andet signal. Af hensyn til vores ønsker om DIN-normativt her i landet er der foregået visse smækendringer, således at man har den velkendte radio ind- og udgang i ét stik, samt indgangene CH 1 og CH 2 i et andet. Dog må manglen af en indstrømsavelver frem



DE VIGTIGSTE DATA OVER TANDBERG MODEL 72 B:

Erfektforbrug:	85 W
Rør:	1 stk. ECC 82, 4 stk. ECC 83, 2 stk. EL 84, 2 stk. EAM 86, 1 stk. ensretter og 2 stk. transistorer AC 107
Hastigheds-	1,5 %
tolerance:	19 cm: 20-20.000 Hz, plus/minus 2 dB 40-16.000 Hz.
Frekvenskurver	9,5 cm: 50-12.000 Hz, plus/minus 2 dB 60-10.000 Hz.
(NARTB):	4,5 cm: 30-7.000 Hz, plus/minus 2 dB 80-5.500 Hz.
Wow % R.M.S.:	henholdsvis bedre end 0,15 %, 0,2 % og 0,3 %
Klir	
(ved sammenklap af	5 %
indikator):	
Signal/Støjforhold:	Ved udstyring til 5 % klir 4 spor 53 dB, 2 spor 56 dB

BÅNDOPTAGEREN

haves. Hvis man ikke selv monterer en omskifter, efter det behov man har, i en lille dåse, vil man meget let komme ud for at skulle skifte ledninger i det uendelige. Højttaleromskifteren kunne fabrikken passende have erstatet med en indgangsvælger, der naturligt er mere på sin plads.

Et fikt arrangement er forreguleringen af indgangssignalen på den ene indgang. Man undgår da en overstyring af førsterør eller en for svag udstyring ved dårligt signal/støjforhold til følge. Fra indgangene føres signalen til $\frac{1}{2}$ ECC 83 og dernæst via et omskiftearrangement til styrkekontrollen R4. Herfra videre til endnu $\frac{1}{2}$ ECC 83, der efterfølges af udgangsrøret EL 84. Ved afspilning går signalen fra tonehovedet ind på den største transistor AC 107, der efterfølges af $\frac{1}{2}$ ECC 83. Fra anoden på denne rør føres signalen til omskifteren for at kunne nå til styrkekontrollen, men samtidigt går signalen til endnu $\frac{1}{2}$ ECC 83 for der at blive forstærket så meget, at det vil kunne føres til radiodgangen. Omskifterarrangementet består af omskifterne A og B. Dette er vist stående i stilling: afspilning. Ved indspilning skifter kun A om, ved brug som forstærker kun B. Ved at kortslutte C 109 bliver retten blokeret og signal, og transistorsus kan ikke komme igennem. Modforværenningen opnås ved modkobling og ved afspilning tillige med kondensatorer over tonehovedet. Det første modkoblingskredsløb der kun virker ved afspilning omfatter transistoren AC 107 og det efterfølgende rør, og det sendes ved skift af hastighed. Det andet kredsløb, der omslutter EL 84 og rører er mere kompliceret. Der er indført en fast frekvensafhængig modkobling for at få en gennemlunde hæderlig højttalerengivelse, men desuden sker der ved indspilning en parallellforbindelse af kondensatoren med forrerets katodemodstand; herved opnås den ønskede diskanthævning. For at hindre denne i at virke ved afspilning er dioden indkoblet. Kun når dioden, som ved indspilning, får tilført en positiv spænding, er den ledende. Ved afspilning repræsenterer den en stor modstand, og kondensatorerne får ingen indflydelse på frekvensgangen.

Nogen egentlig tonekontrol er ikke indført, desværre. Det er således kun muligt at have basen et fast trin. Men lad os håbe at Tandberg engang indfører særskilt bas og diskantkontrol; det fortjener båndoptageren. Højttaleromskifteren er i stand til at skifte om mellem udvendig og indbygget højttaler eller en kombination af begge.

HF-generatoren er opbygget over ret Ecc 82 og er udført i push-pull for at sikre en lav klirfaktor på HF-signalet. Med trimmerne C 120 og C 170 indstilles formagnetiseringsspændingen. Den er fra fabrikken side valgt optimalt for Audio-tape. Udstyringsindikatorerne er de nye EAM 86 med stor følsomhed. For at hindre HF i at nå retten er der indkoblet en spærrekreds bestående af L5 og C 127 (for kanal D). Netdelen byder ikke på noget nyt. Motoren bliver forsynet fra sekundærsiden for at muliggøre en spændingsomskiftning til mange netspændinger. Ingen rør bliver opvarmet med jævnstrøm, og brum figurerer ikke ved afspilning, takket være transistorerne.

Overst i forrige spalte finder De et skeema med de vigtigste data over denne model, men på bagsiden af dette nr. findes en samlet oversigt over alle typer.

Højttaler kabinetter

til Peerless hi-fi systemer 3-25, 3-15 og 2-8 - udført i de rette matrialedimensioner i eg, teak eller palisander.

Virkelig god kvalitet og lige til at sætte den færdigmonterede forplade i. Kabinetterne kan også leveres med forplade klar til montering.

Skriv eller ring efter brochure og priser til tlf. efter kl. 15 (0123) BELLA 7646.

B. SØRENSEN

Stenmaglevej 26 A, København, Brønshøj

KOMPLET KVALITETSUDSTYR TIL ALLE BÅNDAMATORER!

DEN
ORIGINALE

GRATIS MEDFOLGER:
★ 12 timers SUPERTON lydbånd
★ LUXOR mikrofon
★ 30 min. stereobånd

LUXOR

STEREO BÅNDOPTAGER

KOSTER STADIG 1395.- kr.



AKAI
stereo-hovedtelefoner giver Dem den helt rigtige musikgenoplevelse.
2x8 ohm impedans. Pris 138.50 kr.

Ikke alene et nyt lydbånd, men også et bedre lydbånd. Passer til alle båndoptagere og findes i alle typer.

SuperTon

AKAI TAPE SPLEJSER

De får smukkere og sterkere splejsninger i professionel kvalitet, når De benytter AKAI tape splejsjer. 37.50



Musik og underholdning i lange baner

Nu findes der ca. 500 forskellige musikoptagelser på bånd til priser fra 36.50 kr., også til Deres båndoplader.

