

ARCHIEF
DOCUMENTATIEDIENST
NVHR

Caractéristiques générales et particularités.

Superhétérodyne à quatre lampes et une valve. Tous courants de 120 à 240 volts, couvrant les gammes suivantes:

O.C. — 18 à 6 mégahertz.
P.O. — 1.500 à 550 kHz.
G.O. — 350 à 150 kHz.

Le système d'accord est du type « couplage 37 », combiné, cependant, avec le couplage inductif pour la gamme O.C. La valeur du condensateur de couplage est critique et, en cas de remplacement, doit être observée rigoureusement : 2.400 μ F.

La première lampe est une chaneuse de fréquence, octode EK2. Montage un peu spécial de l'oscillateur; la gamme G.O. ne comporte aucun bobinage d'entretien, le couplage se faisant par capacité du padding G.O. D'autre part, l'alimentation de l'anode oscillatrice se fait « en parallèle », à travers une résistance de charge de 10.000 ohms. Le premier transformateur MF est à sélectivité variable, obtenue par un commutateur à quatre positions. Ce commutateur est commandé en même temps que celui qui branche des condensateurs supplémentaires entre la plaque de la lampe finale et la masse.

La commande de sélectivité variable agit donc, en même temps, comme commande de tonalité.

Les différentes positions du commutateur de tonalité-sélectivité correspondent aux possibilités suivantes:

1. Sélectivité réduite, haute fidélité;
2. Sélectivité normale;
- 3 et 4. Sélectivité normale, atténuation des notes aigües.

En effet, si nous regardons la commutation du premier transformateur MF, nous voyons que dans la position 1 les deux ajustables accordant le primaire et le secondaire sont connectés en série. Le couplage inductif existant entre les deux enroulements se trouve donc renforcé par un couplage capacitif, et d'autre part, les deux enroulements n'étant plus accordés exactement, leur courbe de résonance s'aplatis et s'élargit.

Rien de spécial à dire sur l'amplificateur HF qui est une pentode HF à pentie variable CF3. La détection s'opère par l'élement double diode d'une double diode-triole CIBC1. Les deux anodes sont utilisées pour la détection. L'antifading, non retardé, est appliqué aux deux premières lampes: EK2 et CF3.

Une cellule de découplage est prévue dans le circuit anodique de la CRC1: résistance de 10.000 ohms et condensateur de 10 pF.

La cathode de la bobine finale est reliée à la masse à travers la bobine mobile du dynamique, ce qui détermine un certain effet de contre-réaction.

La polarisation de la lampe finale se fait directement sur la grille à partir d'un point à potentiel négatif par rapport à la masse.

En effet, si nous regardons le schéma, nous voyons que le filtrage se fait à l'aide d'une bobine à fer (L1), intercalée dans le retour à la masse de la haute tension redressée. Dans ces conditions, une tension négative par rapport à la masse apparaît à l'extrémité de cette bobine opposée à la masse. D'autre part L1 est shunté par un pont de deux résistances: 100.000 et 200.000 ohms. La tension de polarisation de la lampe finale est prise au point commun de ces deux résistances. L'excitation du dynamique se fait en parallèle, avant le filtre.

Un ensemble de résistances additionnelles permet d'adapter le récepteur aux tensions du secteur supérieures à 120 volts. Nous remarquons que certaines de ces résistances sont indiquées dans le schéma. Nous donnons ci-dessous un

système sont branchées en série avec la bobine d'excitation du dynamique.

Commutation.

Nous remarquerons que certaines galettes du commutateur court-circuent les enroulements non utilisés lorsqu'on se trouve en P.Q. ou en O.C.

Dépannage.

La consommation du récepteur, lorsque la tension du secteur est de 110 volts, est de 0,3 ampère environ.

La sensibilité est telle que l'audition en haut-parleur moyen peut être obtenue pour une tension HF à l'entrée de l'ordre de 10 uV, le signal étant modulé à 30 %.

Dans la position de sélectivité normale, il est possible de séparer deux émissions dont l'écart en fréquence est de 9 kHz, le champ de l'émission brouilleuse émodulée à 50 % étant 1.000 fois plus fort que celui de l'émetteur écouté.

La puissance modulée maximum est de l'ordre de 1 watt pour le secteur de 110 volts, et de 2 watts pour le secteur de 220 volts.

Les différentes tensions et intensités sont indiquées dans le schéma. Nous donnons ci-dessous un

Met dank aan Leo Smits

sition de la lampe finale se faisant alors par la cathode.


D'autre part, les premiers modèles du TC70 comportaient une CY1 comme valve (valve monoplaque). Nous donnons à part le schéma des circuits d'alimentation lorsque cette valve était utilisée.

En ce qui concerne la vérification de la résistance des différents circuits nous nous reporterons au tableau concernant le récepteur TC71.


Signalons une panne assez fréquente : faiblesse en O.C. provenant d'une CR3 un peu faible.

Alignement.

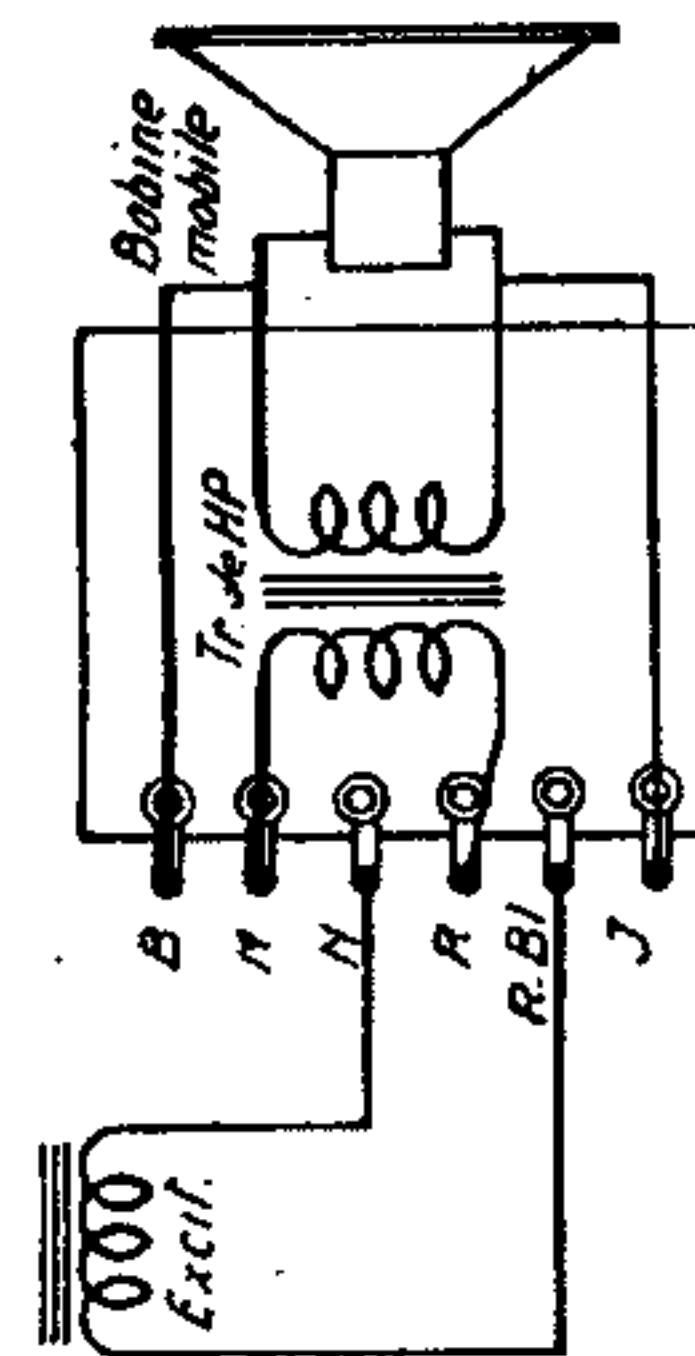Nous nous reporterons à ce que nous avons dit au sujet du TC71.



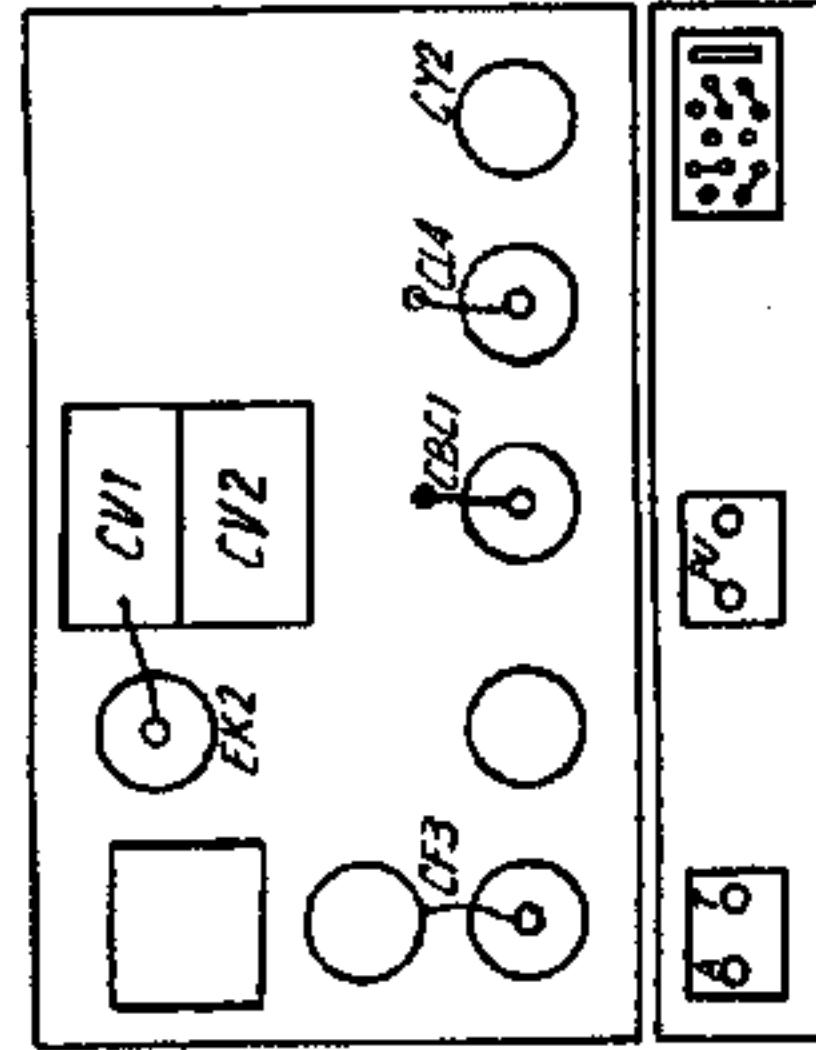Branchemet du dynamique dans les récepteurs TC70 et TC71 avec indication de la couleur des fils.



Disposition des éléments sur le châssis du récepteur TC70.

TC71 (1/a).

1^e L'hétérodyne étant réglée sur 300 kHz, le récepteur sur 1.000 m., régler les ajustables C2 G.O. et C1 G.O.

2^e L'hétérodyne étant réglée sur 160 kHz, le récepteur sur 1.875 m., régler l'ajustable C3 G.O.

3^e On règle l'hétérodyne sur 200 kHz, le récepteur sur 1.500 m., et on s'assure que la réception est normale au milieu de la gamme G.O.

Réglage des circuits O.C.

On se place sur une émission aux environs de 10 cm (16 M Hz) et on règle l'ajustable C1 G.O. Si on trouve deux réglages (battlements supérieur et inférieur) il faut prendre celui qui correspond à la position la plus serrée de la vis de réglage de ce dernier.

Ensuite on règle C1 G.O. en manœuvrant en même temps le bouton de réglage des CY et en cherchant à obtenir le maximum de déviation à l'out-put meter.


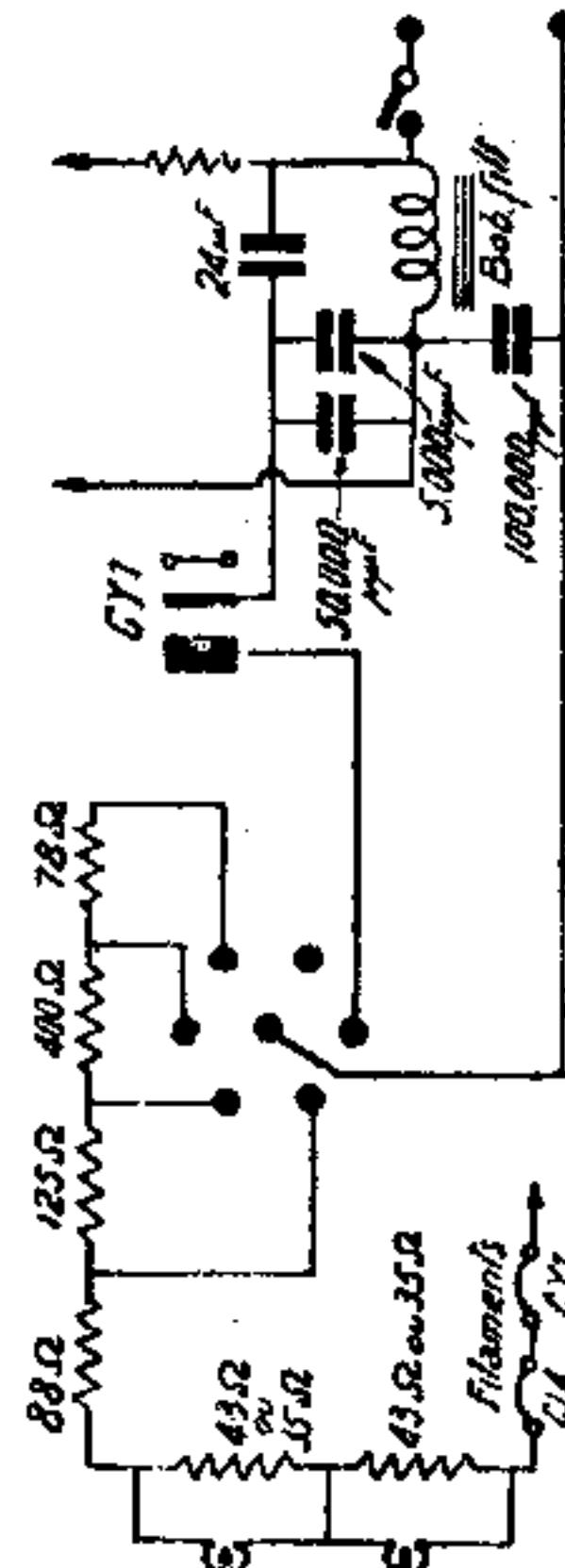


Schéma de la partie alimentation du TC70 lorsque la valve CY1 était utilisée.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AUX RÉCEPTEURS

TC 70 ET TC 71

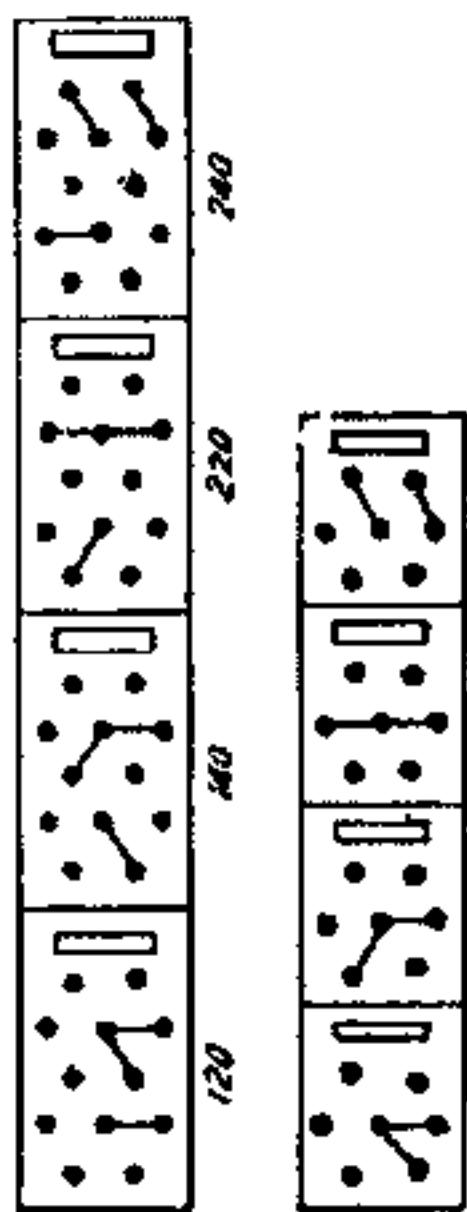

Au-dessus : Plaque de commutation de la tension du secteur avec la valve CY2.

Au-dessous : Plaque de commutation avec la valve CY1.

Met dank aan Leo Smits